

## มหาวิทยาฉัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสอบกลางภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

วิชา ENE 326 Electronics Communication Engineering.

นศ.ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 3, โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2

สอบวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2550 เวลา 09.00 – 12.00 น.

คำเตือน

- ข้อสอบวิชานี้มี 7 ข้อ 13 หน้า เต็ม 100 คะแนน ทำทุกข้อลงในข้อสอบ และ กระคาษคำตอบ
- 2. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้
- 3. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารและตำราเข้าห้องสอบ
- 4. สุมการที่จำเป็นอยู่ในหน้าสุดท้าย

## เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จ ต้องยกมือบอกกรรมการคุมสอบ เพื่อขออนุญาตออกนอกห้องสอบ

ห้ามนักศึกษานำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบ

นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบ อาจถูกพิจารณาโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ชื่อ-สกล	รหัสประจำตัวเลขที่นั่งสอบ
-	
ผู้ช่วยศาสตรา	จารย์ ชนินทร์ วงศ์งามขำ
ผู้ออกข้อสอา	
โทร. 0-2470-	9070

ข้อสอบนี้ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประจำภาควิชาแล้ว

(ผศ.คร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม

1. มีข้อย่อย 30	ข้อ จงเลือกทำเครื่องหมาย กากะบ	าท X ในช่องที่	ค้องการเลือก ในกระคาษคำตอบ หน้า 12
( ข้อละ 1 คะ	แนน)		
1. ย่านความถี่ท็	้สามารถสื่อสารได้ใกลเกินขอบฟ้า	โคยไม่ต้องใช้กำ	าลังส่งมากนัก
ก. <b>M</b> I	F	V. HF	
ค. VH	ı <b>F</b>	4. UHF	
2. สายอากาศข	องเครื่องรับวิทยุทำหน้าที่ใค		
ก. เป็	นความต้านทานขาเข้าของเครื่องรับ		ข. เปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงคัน
ค. เปลี	เย็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นกระแ	สและแรงคัน	ง. เปลี่ยนกลื่นวิทยุให้เป็นแรงคัน
3. กำหนด BW	v.= 5 MHz ,Temp. 30celcius,สามาร	ัถคำนวนได้กำลั	งของสัญญาณรบกวนที่ขาเข้าเท่ากับ
ก. 0.0	2 pW.	<b>ป</b> . 2.0pW.	
ค. 0.2	pW.	1. 20 pW.	
4. ถ้าเครื่องรับ	วิทยุข้อ 3)มีความต้านทานขาเข้าเท่า	เกับ 75 Ohms ส	ามารถคำนวนค่าแรงคันของสัญญาณรบกวนที่
ขาเข้า <b>ไ</b> ด้เท่ากัง	U		
ก. 2.	05uV.	ข. 2.24uV.	
ค. 2.2		1. 2.50uV.	
5. ที่ความถี่ 15	KHz , สัญญาณที่มีความแรง 4 mV	่ ปนกับสัญญาณ	รบกวนที่มีความแรง 1mV จะเกิคการเบี่ยงเบา
ความถี่สูงสุดเ	ท่าใค		
ก. 3.	75 KHz	ข. 3.57 KHz	
	5 KHz	1. 4.25 KHz	
6. สัญญาณ A	M มีกำลังทั้งหมค 30 W มีเปอร์เซน	ค์การผสมสัญญา	าณ 50% จะมีกำลังในไซค์แบนค์ทั้งสองรวม
เท่ากับ			•
ก. 10	OW.	ข. 12W.	
ค. 12	.5W.	۹. 15W.	
	การเกิด over modulation สามารถท่		
	หนคขนาคสัญญาณเข้าไม่ให้เกินค่า		
บ. ใช้	ห์เปอร์เซนต์การผสมสัญญาณที่ไม่สู <i>ง</i>	เกินไป	
	ร้วงจรควบกุมความแรงสัญญาณอัต โ •	็นมัติ	
ง. ใช	ช้ใคโอคต่อคร่อมไว้ที่อินพุท		

ชื่อ-นามสกุลรหัส	ภาควิชา
8. over modulation มีผลในการสื่อสารอย่างไร	
ก. ทำให้เกิดความเพี้ยนของสัญญาณ	ข. ทำให้เกิคความถี่แปลกปลอม
ค. ทำให้คลื่นพาห์ถูกหักล้าง	ง. ทำให้ใชค์แบนค์ลคลงค้านหนึ่ง
9. เครื่องส่งเอเอ็มผสมที่ คัชนีการผสมสูงสุด และมีกำลัง	าทั้งหมค 1.5 Watts เมื่อแปลงเป็นแบบ SSB โคยใช่
ฟิลเคอร์ที่ไม่มีการสูญเสีย จะมีกำลังเท่ากับ	
ก. เท่าเดิม 1.5 Watts	ข. เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 Watts
ค. ลดลงเป็น 0.25 Watts	ง. ไม่มีข้อใคถูก
10. ผลของการเพิ่มค่า $\mathbf{m}_{_{\mathbf{f}}}$ ทำให้	
ก. การเบี่ยงเบนความถี่เพิ่มขึ้น	ข. จำนวนความถี่ข้างเคียงมากขึ้น
ค. แบนด์วิคธ์เพิ่มขึ้น	ง. กำลังเพิ่มขึ้น
11. คลื่นพาห์มีขนาค 2Vpp นำไปผสมแบบเอเอ็ม กับคลื่	นรูปซายน์ แล้วได้ขนาคสัญญาณช่วงต่ำสุดเท่ากับ
0Vpp สัญญาณช่วงสูงสุคจะมีขนาคเท่ากับ	
n. 3Vpp	ข. 4Vpp
ค. 5Vpp	4. 6Vpp
12. ระบบ Vestigial sideband มีวัตถุประสงค์หลักในการ	ทำลักษณะของการส่งสัญญาณคังกล่าวในเรื่องใค
ก. เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องกำลัง	ข. ลคความกว้างของแถบความถึ่
ค. ลคสัญญาณรบกวน	
ง. ไม่มีข้อใคถูก	
13. ระบบวิทยุแบบไซค์แบนค์เคี่ยวเหมาะกับการใช้งานใ	ନ
ก. วิทยุกระจายเสียง	ข. วิทยุสื่อสารแบบมือถือ
ค. วิทยุสื่อสารย่าน VHF	ง. วิทยุสื่อสารย่าน HF
14. การแปลงความถี่เป็นความถี่กลางช่วยเรื่องใด	
ก. ช่วยให้สามารถเพิ่มอัตราขยายสัญญาณ	ข. ช่วยให้สามารถป้องกันสัญญาณเงา
ค. ช่วยให้สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีจึ	ั้น ง. ช่วยให้สามารถควบคุมค่า Q
15. การสร้างสัญญาณไซค์แบนค์เคี่ยวโคยใช้ฟิลเตอร์ มีห	เล้กการสำคัญคือ
ก. ต้องใช้ฟิลเตอร์ที่มีค่า Q สูงๆ	ข. ด้องใช้ฟิลเตอร์ที่ปรับความถี่ได้
ค. ต้องใช้ฟิลเตอร์ที่ความถี่สูงๆ	ง. ต้องใช้ฟิลเตอร์ที่มีค่า Q ปานกลาง

ชื่อ-นามสกุล	รหัส	ภาควิชา
	หว่างความถี่ของช่องสถานีระบบเอฟเอ็มที่อ	
ก. ปัง	องกันการรบกวนของช่องข้างเคียง	ข. มีไว้เผื่อการเพิ่มของแบนค์เมื่อเพิ่ม $\mathbf{m}_{t}$
ค. มีร	ระบบอื่นใช้งานในช่วงความถี่นี้	ง. ไม่มีข้อใคถูก
17. วิธีการที่เร็	รียกว่า pre emphasis และ de emphasis มีประ	โยชน์อย่างไร
ก. ใช้	ชู้เพิ่มรายละเอียคของเสียงแหลม	ข. ทำให้เสียงแหลมดังขึ้นกว่าปกติ
ค. ใช้	พิ่มการเบี่ยงเบนความถี่จากเสียงแหลม	ง. ใช้ลคสัญญาณรบกวนจากเสียงแหลม
18. เครื่องส่งเ		I ,
ก. ค้เ	องใช้วงจรขยายแบบคลาสซี	ข. ต้องใช้วงจรขยายแบบลิเนียร์
ค. ค้อ	งใช้วงจรผสมแบบบาลานซ์	ง. ต้องใช้กับวงจรขยายแบบจูนความถึ่
19. วงจรสมมุ	ูลย์ของคริสตอลเป็นอย่างไร	
ก. Rs	,Ls,Csอนุกรมกันและทั้งหมคขนานกับCp	ข. Ls,Cs อนุกรมกัน และทั้งหมดขนานกับ Rp
ค. L	s,Cs อนุกรมกัน	ง. Lp,Cp ขนานกัน
20. หลักการจ	<b>เอ</b> งการออสซิเลชั่น	
ก. อั	ทราขยายในลูปเท่ากับ 3	ข. อัตราขยายในลูปเท่ากับ 2
ค. อัต	าราขยายในลูปเท่ากับ 1	ง. อัตราขยายในลูปเท่ากับ 0 (ป้อนกลับแบบบวก)
21. สัญญาณร	รบกวนที่มีปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท	างการแพทย์
ก. ส	วนใหญ่กือ thermal	ข. ส่วนใหญ่คือ shot noise
ค. ส่ว	วนใหญ่คือ 1/f	ง. ส่วนใหญ่คือ noise figure
22. S/N ขาเข้	้าเท่ากับ 5, S/N ขาออกเท่ากับ 3 จงคำนา	วน NF ของอุปกรณ์นี้
ก.	2.0 dB	V. 2.1 dB
ค.	2.2 dB	1. 2.3 dB
23. ขคถวคตั	วนำ 1mH ต่อขนานกับตัวเก็บประจุขนาค 10	0pF , จงคำนวนความถี่เรโซแนนท์
ก.	499.7 KHz	ข. 500.3 KHz
ค.	503.3 KHz	1. 523.3 KHz
24. คำแหน่ง	ของวงจรลิมิตเตอร์ที่ถูกต้อง	
<b>n</b> .	อยู่หลังวงจรคืมอคูเลเฅอร์	ข. อยู่ในภาคขยายก่อนวงจรคีมอคคูเลเตอร์
ค.	อยู่ที่ภาคขยายความถี่วิทยุ	ง. อยู่ก่อนภาคดีเอ็มพ่าซิส

ชื่อ-นามสกุล.	รหัส		ภาควิชา
	ู ถูกต้อง เกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุระบบซุปเปอร์เฮเ		
ก. ค	าวามถี่ LO. มากกว่า RF เท่ากับ IF		
<b>U</b> . 1	อัตราขยายส่วนใหญ่มาจากภาค IF		
ค. ร	ความถี่เงาสามารถกำจัคภายหลังภาค IF		
<b>1</b> . 1	กาค RF และ LO.ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกัน		
26. เครื่องรับ	เวิทยุระบบ SSB ไม่ต้องมีวงจรนี้		
ก	AGC	∜.	LO
ค. โ	F amp.	. 1.	Limiter
27. BFO drif	า จะมีผลอย่างไรกับสัญญาณเสียงที่ได้ยิน		
ก. ใ	ไม่สามารถรับฟังได้	ข.	ความถี่เสียงที่ได้ยินจะสูงขึ้นหรือต่ำลง
<b>n</b> . <sup>1</sup>	<b>าะได้ยินเสียงหวีคต</b> ลอคเวลา	۹.	ข้อ ข. และ ค. ปนกัน
28. การทำงา	านของระบบ Dolby pre emphasis เปรียบเทียบก็	กับแบบปกตั	จิ จะดีกว่าอย่างไร
ก. 1	ห่วยให้มีผลในการลคสัญญาณรบกวนกับผู้ฟังใน	เบริเวณใก	ลัสถานี
<b>ป</b> . ว	ช่วยให้มีผลในการลคสัญญาณรบกวนกับผู้ฟังใน	เบริเวณไก	ลสถานี
ุ ค. ๆ	ห่วยให้มีผลในการลคสัญญาณรบกวนกับผู้ฟังใน	เบริวเณที่มี	การรบกวนสูง
ง. รุ	กูกทุกข้อ		
29. หากไม่มี	delay network ในบล๊อกของ FM. ST. MPX.	จะเกิดผลอ	ย่างไร
ก. เร	ครื่องรับจะไม่สามารถแยกเอา L-R ออกมาได้		
ข. เค	เรื่องรับจะไม่สามารถรับ pilot		
ค. เค	เรื่องรับจะไม่สามารถสร้าง 38KHz ใค้อย่างถูกศ์	<b>ู้</b> อง	
	รแยกช่อง L และ R จะไม่สมบูรณ์		
30. สัญญาณ	เอฟเอ็มมีแรงคันสูงสุด 100 โวลท์ ป้อนเข้าที่	สายอากาศ	50 โอห์ม สามารถคำนวนกำลังใค้เท่ากับ
ก. 8	0 W.		
<b>ข</b> . 10	00 W.		
ค. 2	00 W.		
۹. 1	20 W.		


7 Min BAND PASS FILTER

TE MINER/PROBLICT DETECTOR

ชื่อ-นามสกุล.....ภาควิชา......ภาควิชา......

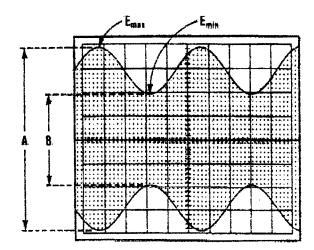
3.จากรูปสัญญาณข้างล่างนี้ เป็นค่าแรงคันที่วัคคร่อมโหลด ความต้านทาน 50 โอห์ม (10V/div.) จงคำนวน

- ( 10 คะแนน )
- 3.1 modulation index
- 3.2 Total power
- 3.3 Sideband power
- 3.4 current to the dummy load





4.จงคำนวนหา( 5 คะแนน)

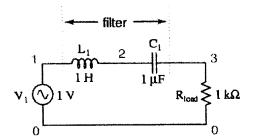
- 4.1 resonant frequency
- 4.2 maximum current in the circuit
- 4.3 maximum voltage across Rload



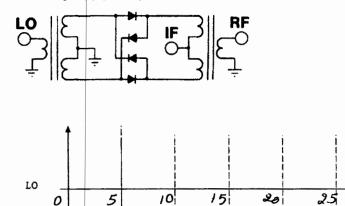5. จงวาครูปสัญญาณที่จุดต่างๆของวงจรข้างถ่างนี้ LO = 150KHz,RF = 100 KHz ( 5 คะแนน)



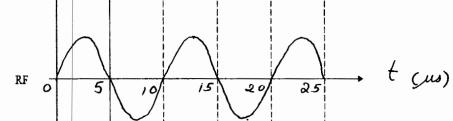

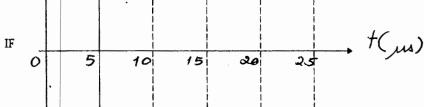

- 1. บล๊อก crystal oscillator หรือ  $\cos(\omega_1 t)$  จำนวน 1 บล๊อก
- 2. บล๊อก 90 degree phase shifter หรือ π/2 จำนวน 1 บล๊อก
- 3. บล๊อก balanced modulator หรือ  $\otimes$  จำนวน 1 บล๊อก
- 4. บล๊อก 1/f network หรือ dt จำนวน 1 บล๊อก
- 5. บล๊อก gain factor หรือ k จำนวน 1 บล๊อก
- 6. บล๊อก Summer หรือ  $\sum$  จำนวน 1 บล๊อก
- 7. บล๊อก frequency multiplier (n1) หรือ x n1 จำนวน 1 บล๊อก
- 8. บล๊อก reference oscillator หรือ  $\cos(\omega_2 t)$  จำนวน 1 บล๊อก
- 9. บล๊อก Mixer หรือ ⊗ จำนวน 1 บล๊อก
- 10. บลื๊อก frequency multiplier (n2) หรือ x n2 จำนวน 1 บลื๊อก

ชื่อ-น	ามสกุล.		รหัส	ภาควิชา	
7.1	การกำห	นคค่าความถี่ไอเอฟ มีหลักก	ารอย่างไรจึงจะเหมาะ	สม (5 คะแนน)	
7.2	Bess	el function table คืย	อะไร มีประโยชน์เกี่ย	วกับสัญญาณเอฟเอ็มอย่างไร	( 5 คะแนน )

7.3 สำหรับเครื่องรับวิทยุย่านความถี่  $550-1650~{
m KHz}$  และใช้ IF  $455~{
m KHz}$  เหตุใดจึงมักทำให้ ความถี่ LO. มีค่าสูงกว่า RF. (5 คะแนน)

ง ชื่อ-นามสกุล	รหัสภาควิชาภาควิชา
7.4 การทำง	านของฟิลเตอร์แบบ แมคคานิคัล (5 คะแนน)
7.5 เปรียบเ	ทียบการสร้างสัญญาณ SSB โดยวิธี Filter และ Phase method(ร คะแนน)

7.6 Noises ที่นศ.รู้จักมีอะไรบ้าง และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง(5 คะแนน)

## Formulas

$$P_{n} = kT\Delta f$$

$$e_{n} = \sqrt{4kT\Delta f} R$$

$$i_{n} = \sqrt{2qI}_{dc}\Delta f$$

$$f_{n} = \frac{E_{c}}{E_{c}} \times 100\%$$

$$f_{n} = \frac{B_{c}}{B_{c}} \times 100\%$$

$$f_{n} = \frac{B_{c}}{B_{c}} \times 100\%$$

$$f_{n} = \frac{E_{c}}{B_{c}} \times 100\%$$

$$f_{n} = \frac{E_{c}}{E_{c}} \times 100\%$$

$$f$$

Sin A Sin B . 1/2cos(A-B) - 1/2 cos(A+B)

Cos A Cos B = 1/2cos(A+B) - 1/2 cos(A-B)

$$\begin{aligned} e_{FM} &= A \sin[(\omega_c + m_f \sin \omega_i)t] \\ m_f &= \frac{\delta}{f_i} \\ BW &\approx 2(\delta_{\max} + f_{i_{\max}}) \\ &= 2(m_f + 1)f_{i_{\max}} \end{aligned}$$